

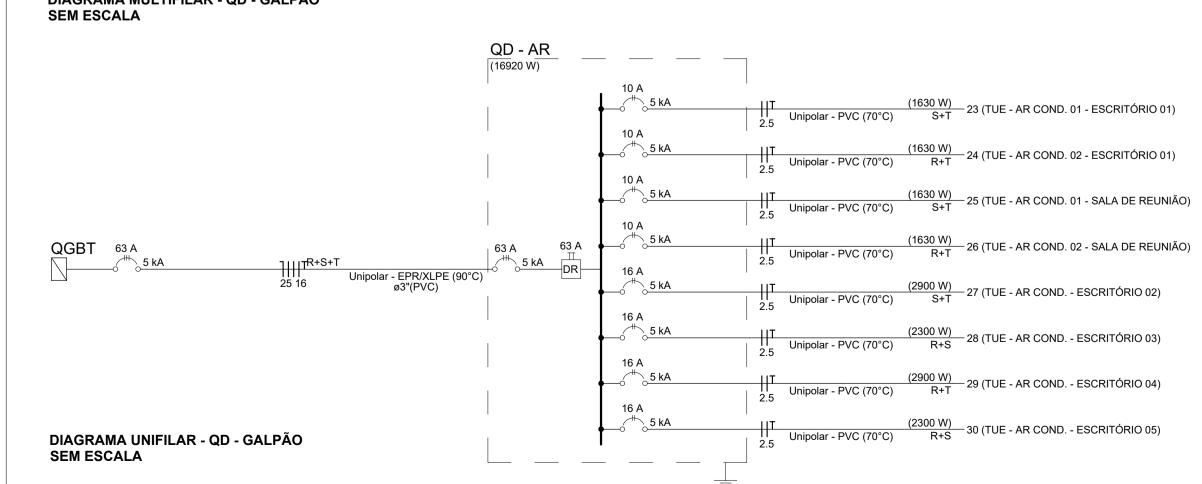


DIAGRAMA MULTIFILAR - QD - GALPÃO

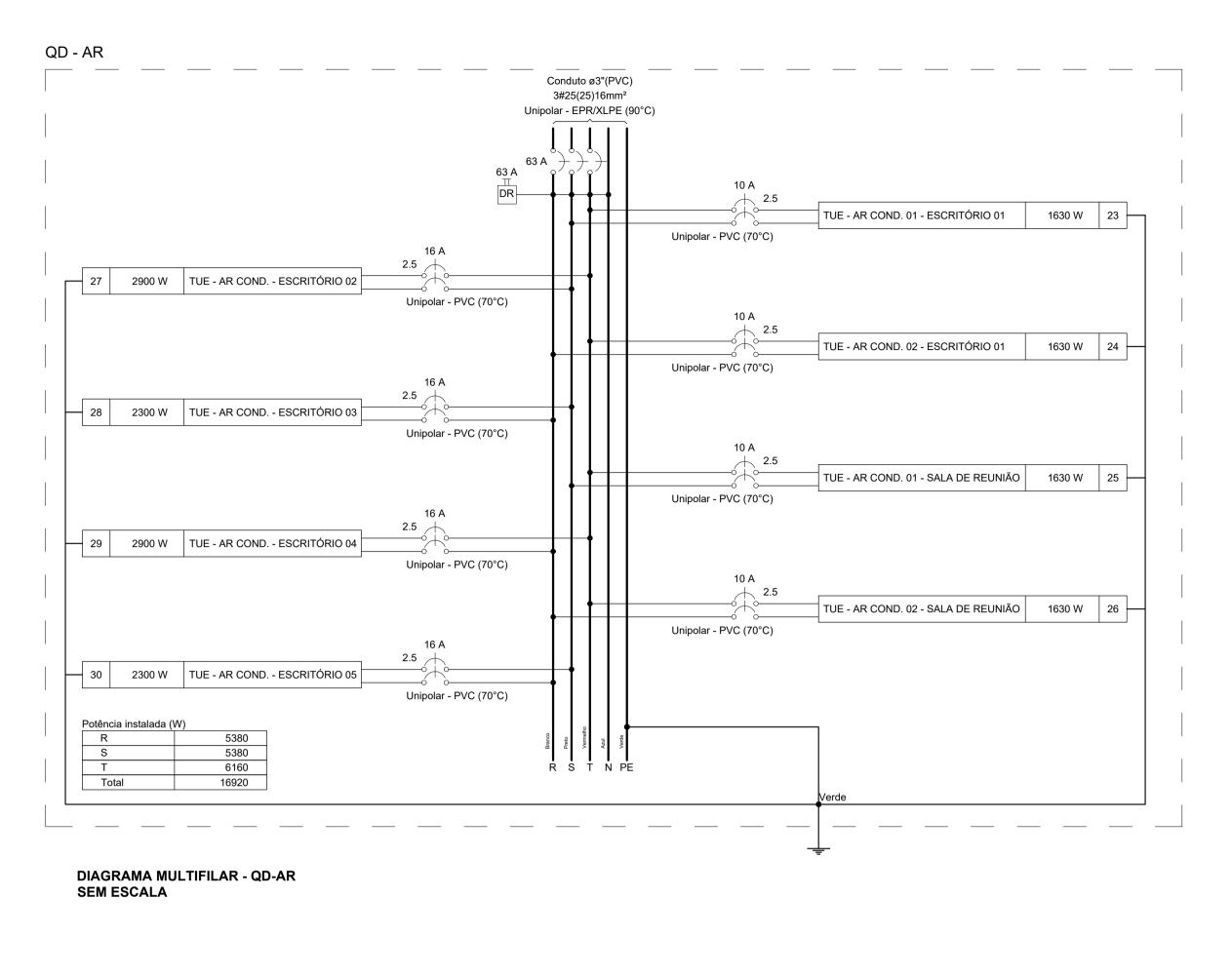


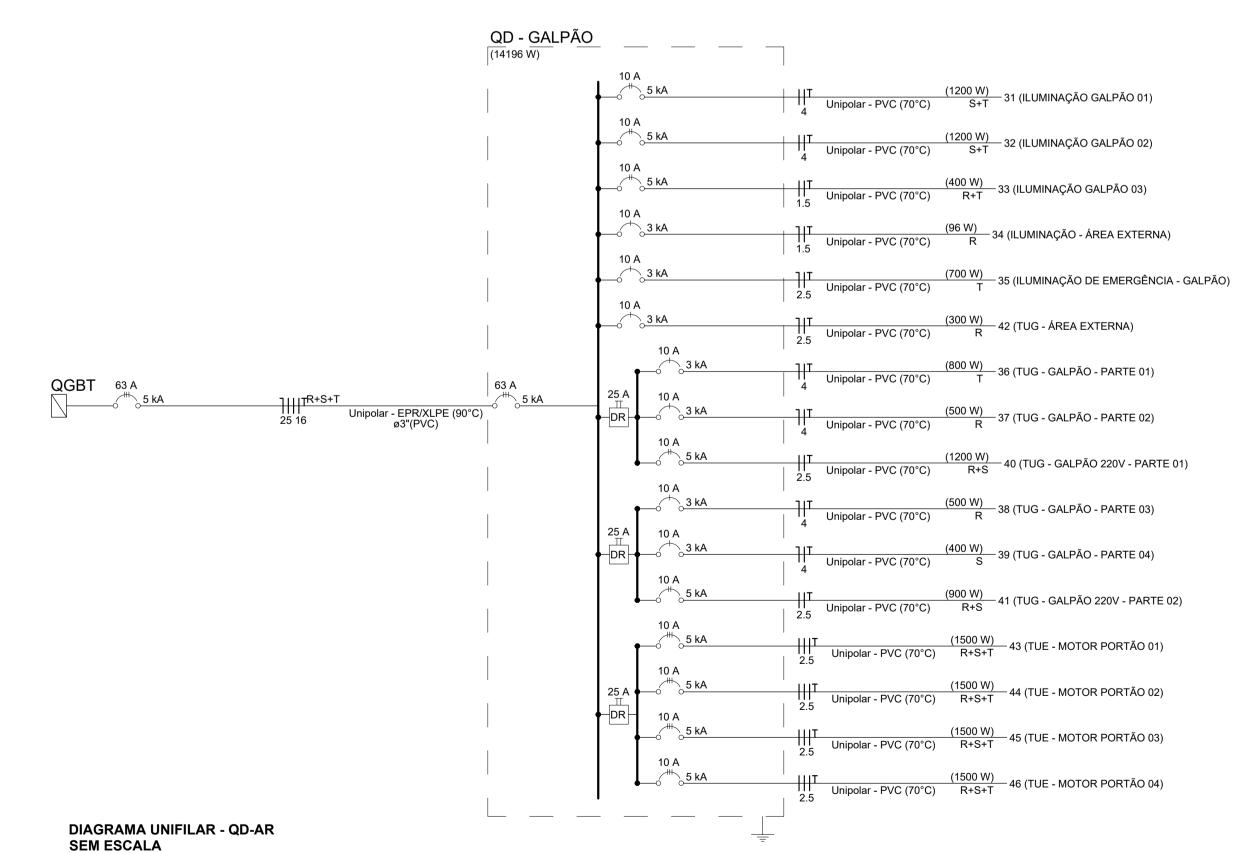




Circuito	Descrição	Esquema	Método	Tensão	llum	inação	o (W)	Tomad	das (W)	Pot. total.	Pot. total.	Fases	Pot R	Pot S	Pot T	FCT	FCA	ln'	lр	Seção	lc	Icc	Disj
			de inst.	(V)	15	18	200	100	1500	(VA)	(W)		(W)	(W)	(W)			(A)	(A)	(mm²)	(A)	(kA)	(A)
31	ILUMINAÇÃO GALPÃO 01	F+F+T	B1	220 V			6			1333	1200	S+T		600	600	1.00	0.75	8.1	6.1	4	32.0	5	10
32	ILUMINAÇÃO GALPÃO 02	F+F+T	B1	220 V			6			1333	1200	S+T		600	600	1.00	0.75	8.1	6.1	4	32.0	5	10
33	ILUMINAÇÃO GALPÃO 03	F+F+T	B1	220 V			2			444	400	R+T	200		200	1.00	0.75	2.7	2.0	1.5	17.5	5	10
34	ILUMINAÇÃO - ÁREA EXTERNA	F+N+T	B1	127 V	4	2				96	96	R	96			1.00	0.60	1.3	8.0	1.5	17.5	3	10
35	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - GALPÃO	F+N+T	B1	127 V				7		778	700	Т			700	1.00	0.75	8.2	6.1	2.5	24.0	3	10
36	TUG - GALPÃO - PARTE 01	F+N+T	B1	127 V				8		889	800	Т			800	1.00	0.72	8.5	7.0	4	32.0	3	10
37	TUG - GALPÃO - PARTE 02	F+N+T	B1	127 V				5		556	500	R	500			1.00	0.75	5.8	4.4	4	32.0	3	10
38	TUG - GALPÃO - PARTE 03	F+N+T	B1	127 V				5		556	500	R	500			1.00	0.75	5.8	4.4	4	32.0	3	10
39	TUG - GALPÃO - PARTE 04	F+N+T	B1	127 V				4		444	400	S		400		1.00	0.75	4.7	3.5	4	32.0	3	10
40	TUG - GALPÃO 220V - PARTE 01	F+F+T	B1	220 V				12		1333	1200	R+S	600	600		1.00	0.75	8.1	6.1	2.5	24.0	5	10
41	TUG - GALPÃO 220V - PARTE 02	F+F+T	B1	220 V				9		1000	900	R+S	450	450		1.00	0.75	6.1	4.5	2.5	24.0	5	10
42	TUG - ÁREA EXTERNA	F+N+T	B1	127 V				3		333	300	R	300			1.00	0.60	4.4	2.6	2.5	24.0	3	10
43	TUE - MOTOR PORTÃO 01	3F+T	B1	220 V					1	2331	1500	R+S+T	500	500	500	1.00	0.60	10.2	6.1	2.5	21.0	5	10
44	TUE - MOTOR PORTÃO 02	3F+T	B1	220 V					1	2331	1500	R+S+T	500	500	500	1.00	0.60	10.2	6.1	2.5	21.0	5	10
45	TUE - MOTOR PORTÃO 03	3F+T	B1	220 V					1	2331	1500	R+S+T	500	500	500	1.00	0.60	10.2	6.1	2.5	21.0	5	10
46	TUE - MOTOR PORTÃO 04	3F+T	B1	220 V					1	2331	1500	R+S+T	500	500	500	1.00	0.60	10.2	6.1	2.5	21.0	5	10
TOTAL					4	2	14	53	4	18420	14196	R+S+T	4646	4650	4900								

			C	Quadro de	Carga	s (QD	- AR) -	PLANTA BAI	XA - TÉRREC	O 01											
Circuito	Descrição	Esquema	Método	Tensão	Tor	nadas	(W)	Pot. total.	Pot. total.	Fases	Pot R	Pot S	Pot T	FCT	FCA	ln'	lр	Seção	Ic	lcc	Disj
			de inst.	(V)	1630	2300	2900	(VA)	(W)		(W)	(W)	(W)			(A)	(A)	(mm²)	(A)	(kA)	(A)
23	TUE - AR COND. 01 - ESCRITÓRIO 01	F+F+T	B1	220 V	1			1811	1630	S+T		815	815	1.00	0.60	13.7	8.2	2.5	24.0	5	10
24	TUE - AR COND. 02 - ESCRITÓRIO 01	F+F+T	B1	220 V	1			1811	1630	R+T	815		815	1.00	0.60	13.7	8.2	2.5	24.0	5	10
25	TUE - AR COND. 01 - SALA DE REUNIÃO	F+F+T	B1	220 V	1			1811	1630	S+T		815	815	1.00	0.60	13.7	8.2	2.5	24.0	5	10
26	TUE - AR COND. 02 - SALA DE REUNIÃO	F+F+T	B1	220 V	1			1811	1630	R+T	815		815	1.00	0.60	13.7	8.2	2.5	24.0	5	10
27	TUE - AR COND ESCRITÓRIO 02	F+F+T	B1	220 V			1	3222	2900	S+T		1450	1450	1.00	0.70	20.9	14.6	2.5	24.0	5	16
28	TUE - AR COND ESCRITÓRIO 03	F+F+T	B1	220 V		1		2556	2300	R+S	1150	1150		1.00	0.70	16.6	11.6	2.5	24.0	5	16
29	TUE - AR COND ESCRITÓRIO 04	F+F+T	B1	220 V			1	3222	2900	R+T	1450		1450	1.00	0.70	20.9	14.6	2.5	24.0	5	16
30	TUE - AR COND ESCRITÓRIO 05	F+F+T	B1	220 V		1		2556	2300	R+S	1150	1150		1.00	0.70	16.6	11.6	2.5	24.0	5	16
TOTAL					4	2	2	18800	16920	R+S+T	5380	5380	6160								

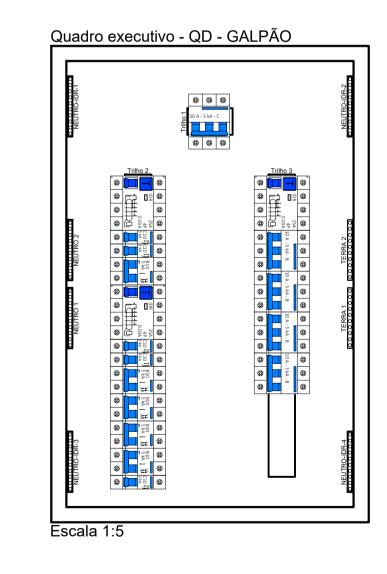

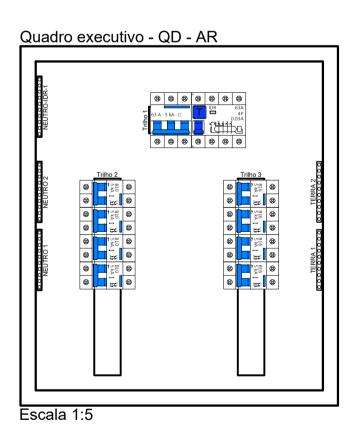

NOTAS:

1. EM TODA DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DEVERÁ SER UTILIZADO CABO DE COBRE, TÊMPERA MOLE; 2. CABOS E ELETRODUTOS NÃO INDICADOS SERÃO DE #1,5 mm² E Ø3/4";

3. TOMADAS NÃO INDICADAS SERÃO DE 10A; 4. TODOS OS ELETRODUTOS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO TER DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 3/4"; OS FIOS E CABOS DEVERÃO SER ESPECIFICADOS CONFORME QUADRO DE CARGAS;

6. TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO DEVERÃO TER BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA INSTALADOS SOBRE ISOLADORES;

7. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER LOCADOS À 1,30M DO NÍVEL DO AMBIENTE INSTALADO, CONSIDERANDO A PARTIR DA BASE: 8. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER MONTADOS CONFOME ESPECIFICADO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES; TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR INDICAÇÃO EM SEUS RESPECTIVOS QUADROS;

10. TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRÊS DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE. (DISJUNTORES PADRÃO DIN); 11. OS BARRAMENTOS DE TERRA DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO ATERRAMENTO GERAL; 12. TODOS EQUIPAMENTOS METÁLICOS DEVERÃO SER ATERRADOS;

13. O CONDUTOR DE NEUTRO DEVERÁ SER ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR DE FASE SEGUINDO O PADRÃO DE CORES DOS CABOS;

14. ELETRODUTOS ENTERRADOS DEVERÃO SER DE PVC PEAD; 15. EMENDAS NA INSTALÇÃO ELÉTRICA SOMENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS EM CAIXAS DE PASSAGEM;

16. OS CONDUTOS NÃO DEVERÃO ATRAVESSAR AS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES)

17. IDENTIFICAÇÃO DE CORES DOS CONDUTORES: -FASE R - BRANCO;

-FASE S - PRETO; -FASE T - VERMELHO; -NEUTRO - AZUL CLARO;

-TERRA - VERDE-AMARELO -RETORNO - AMARELO.

NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO:

18. ABNT NBR 5349 - CABOS NUS DE COBRE MOLE PARA FINS ELÉTRICOS - ESPECIFICAÇÕES; 19. ABNT NBR 5370 - CONECTORES DE COBRE PARA CONDUTORES ELÉTRICOS EM SISTEMAS DE POTÊNCIA;

20. ABNT NBR 5410:2004 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

21. ABNT NBR 5461 - ILUMINAÇÃO;

22. ABNT NBR 5471 - CONDUTORES ELÉTRICOS;

23. ABNT NBR ISSO/CIE - 8995-1 - ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO - PARTE 1: INTERIOR

24. CEMIG ND 5.1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA -

REV. 00 | 28/05/25 | EMISSÃO INICIAL REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:





AFAEL BARBOSA CARREIRA CAU: 00A155411-5 PONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR

ELÉTRICA

ASE DO PROJETO

EXECUTIVO

ADRIANO MARCELO DE CAMPOS CREA: MG-147.362/D

REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RUA LUCY VASCONCELOS TEIXEIRA, 45 BAIRRO MIRANTE DO PARAÍSO, POUSO ALEGRE - MG

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIAGRAMAS UNIFILARES E MULTIFILARES, QUADROS EXECUTIVOS, DE CARGAS E NOTAS.

04/05

INDICADA ROO DAC-PMPA-RCD-PE-ELE-ROO.DWG